## Каталог схем вторичных цепей КРУ 6-10кВ

ЦС		Постоянный	11137
		Переменный	11138
ДЗ		Постоянный	11139
		Переменный	11140
Питание и секционирование оперативных цепей			11141
СН - 0,4 кВ			11142

## 5.6 Схемы защиты и автоматики с МП устройствами *Micom*

Обозначе- ние шкафа	Тип МП терминала	Тип выключателя	Тип оперативного тока	Номер схемы вторичных цепей
		BB/TEL-10	Постоянный	4001
			Переменный	4002
		ВБ-10-20, пружинный привод	Постоянный	4003
			Переменный	4004
		ВБ-10-20,	Постоянный	4005
ШВВ	Missam D140	электромагнитный привод	Переменный	4006
ШВВ	Micom P140	PEO 10	Постоянный	4011
		ВБЭ-10	Переменный	4012
			Постоянный	4007
		ZN63A-12	Переменный	4008
		Эволис	Постоянный	4009
			Переменный	4010
	Micom P340	BB/TEL-10	Постоянный	4061
ШВВ			Переменный	4062
		ВБ-10-20, пружинный привод	Постоянный	4063
			Переменный	4064
		ВБ-10-20, электромагнитный привод	Постоянный	4065
			Переменный	4066
		ВБЭ-10	Постоянный	4071
			Переменный	4072
		ZN63A-12	Постоянный	4067
			Переменный	4068



			Постоянный	4069
ШВВ	Micom P340	Эволис	Переменный	4070
		BB/TEL-10	Постоянный	4091
	Micom P124		Переменный	4092
		ВБ-10-20, пружинный привод	Постоянный	4093
			Переменный	4094
		ВБ-10-20, электромагнитный привод	Постоянный	4095
			Переменный	4096
ШСВ		ВБЭ-10	Постоянный	4101
			Переменный	4102
			Постоянный	4097
		ZN63A-12	Переменный	4098
			Постоянный	4099
		Эволис	Переменный	4100
			Постоянный	4121
		BB/TEL-10	Переменный	4122
		ВБ-10-20,	Постоянный	4123
	Micom P140	пружинный привод	Переменный	4124
		ВБ-10-20, электромагнитный привод	Постоянный	4125
IIICD			Переменный	4126
ШСВ		ВБЭ-10	Постоянный	4131
			Переменный	4132
		ZN63A-12	Постоянный	4127
			Переменный	4128
		Эволис	Постоянный	4129
			Переменный	4130
	Micom P120	BB/TEL-10	Постоянный	4151
			Переменный	4152
		ВБ-10-20, пружинный привод	Постоянный	4153
			Переменный	4154
ШОЛ		ВБ-10-20, электромагнитный привод	Постоянный	4155
			Переменный	4156
		ВБЭ-10	Постоянный	4161
			Переменный	4162
		ZN63A-12	Постоянный	4157
			Переменный	4158
		Эволис	Постоянный	4159
			Переменный	4160

## Каталог схем вторичных цепей КРУ 6-10кВ

ШОЛ		BB/TEL-10	Постоянный	4181
			Переменный	4182
	Micom P121	ВБ-10-20, пружинный привод	Постоянный	4183
			Переменный	4184
		ВБ-10-20, электромагнитный привод	Постоянный	4185
			Переменный	4186
		ВБЭ-10	Постоянный	4191
			Переменный	4192
		ZN63A-12	Постоянный	4187
			Переменный	4188
		Эволис	Постоянный	4189
		Эволис	Переменный	4190
		BB/TEL-10	Постоянный	4211
		DD/TEL-TO	Переменный	4212
		ВБ-10-20,	Постоянный	4213
		пружинный привод	Переменный	4214
		ВБ-10-20,	Постоянный	4215
ШОЛ	Micom P122	электромагнитный привод	Переменный	4216
шол	MICOIII F 122	ВБЭ-10	Постоянный	4221
			Переменный	4222
		ZN63A-12	Постоянный	4217
			Переменный	4218
		Эволис	Постоянный	4219
			Переменный	4220
		BB/TEL-10	Постоянный	4241
			Переменный	4242
		ВБ-10-20, пружинный привод	Постоянный	4243
			Переменный	4244
		ВБ-10-20, электромагнитный	Постоянный	4245
ШОЛ	Micom P124	привод	Переменный	4246
		ВБЭ-10	Постоянный	4251
			Переменный	4252
		ZN63A-12	Постоянный	4247
			Переменный	4248
		Эволис	Постоянный	4249
			Переменный	4250
ШОЛ	Micom P210	BB/TEL-10	Постоянный	4171
шол			Переменный	4172



ШОЛ	Micom P210	ВБ-10-20, пружинный привод	Постоянный	4173
			Переменный	4174
		ВБ-10-20, электромагнитный привод	Постоянный	4175
			Переменный	4176
		ВБЭ-10	Постоянный	4181
			Переменный	4182
		ZN63A-12	Постоянный	4177
			Переменный	4178
			Постоянный	4179
		Эволис	Переменный	4180
		DD (TEL 40	Постоянный	4331
		BB/TEL-10	Переменный	4332
		ВБ-10-20,	Постоянный	4333
		пружинный привод	Переменный	4334
	Micom P340	ВБ-10-20, электромагнитный привод	Постоянный	4335
ШОЛ			Переменный	4336
ШОЛ		ВБЭ-10	Постоянный	4341
			Переменный	4342
		ZN63A-12	Постоянный	4337
			Переменный	4338
		Эволис	Постоянный	4339
			Переменный	4340
ШТН	Micom P140		Постоянный	4361
шіп	MICOIII F 140		Переменный	4362
	ЦС		Постоянный	11143
	цс		Переменный	11144
	ДЗ		Постоянный	11145
	дэ		Переменный	11146
	Питание и секционирование оперативных цепей			11147
	СН - 0,4 кВ			11148